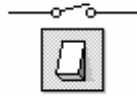



Els elements elèctrics

L'interruptor.




Serveix per deixar passar, o no el corrent elèctric (la I intensitat) pel circuit. Té dues posicions: obert (quan no circula corrent) i tancat (quan circula la I).

Polsador normalment obert:

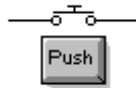

Serveix per..


El Relé:

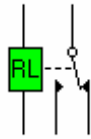

Té dues parts: la


bobina i el commutador.

Hi han de un i de

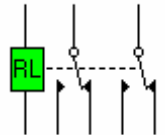

dos commutadors.

La pila o bateria:

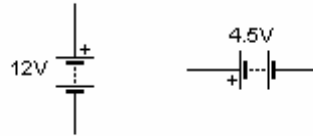

Es l'element que

permet que hi hagi energia

elèctrica. Les seves parts son el pol Positiu (+) i el pol negatiu (-).