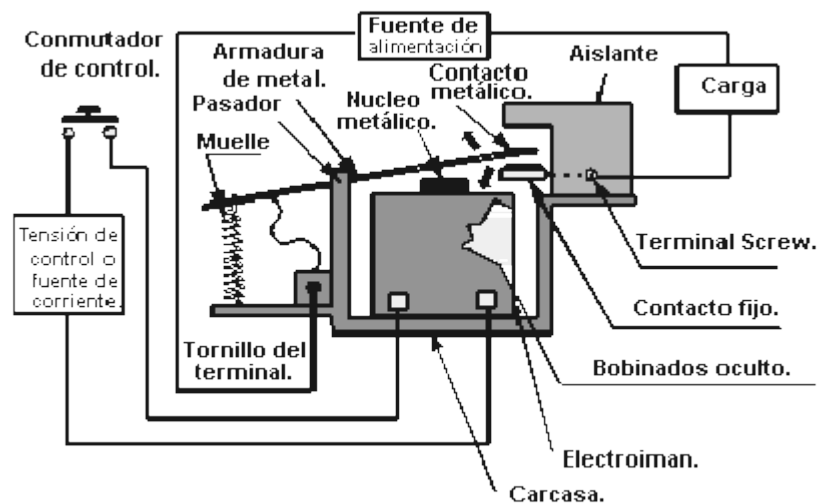


EL RELÉ



Muntatge 1	Muntatge 2	Muntatge 3	Muntatge 4	Muntatge 5	NOTA

Nom i cognoms:

Í N D E X

- 1 ELS RELÉS
 - a. Què són els relés?
 - b. Funcionament (dibuix i explicacions)
 - c. Per què serveixen?
 - d. Tipus de relés.

- 2 DESCRIPCIÓ DEL TAULER DE PRÀCTIQUES

- 3 MUNTATGE 0: PRIMERS MUNTATGES
 - a. Polsador NO
 - b. Polsador NT
 - c. Commutador.
 - d. Polsador amb selecció de bombeta.
 - e. Connexió del relé.

- 4 MUNTAGE 1: CONNEXIÓ D'UNA BOMBETA
 - a. Objectiu del muntatge.
 - b. Material necessari.
 - c. Explicació del funcionament.
 - d. Esquema.

- 5 MUNTAGE 2: DESCONNEXIÓ D'UNA BOMBETA
 - a. Objectiu del muntatge.
 - b. Material necessari.
 - c. Explicació del funcionament.
 - d. Esquema.

- 6 MUNTAGE 3: CONNEXIÓ DE DOS BOMBETES
 - a. Objectiu del muntatge.
 - b. Material necessari.
 - c. Explicació del funcionament.
 - d. Esquema.

- 7 MUNTAGE 4: SENYALITZACIÓ MARXA-PARO
 - a. Objectiu del muntatge.
 - b. Material necessari.
 - c. Explicació del funcionament.
 - d. Esquema.

- 8 MUNTAGE 5: CIRCUIT AMB REALIMENTACIÓ.
 - a. Objectiu del muntatge.
 - b. Material necessari.
 - c. Explicació del funcionament.
 - d. Esquema.